
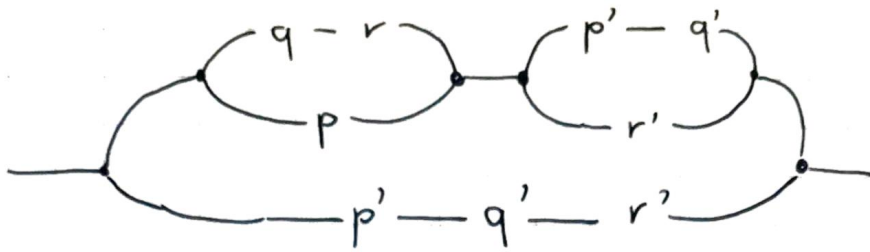



1.

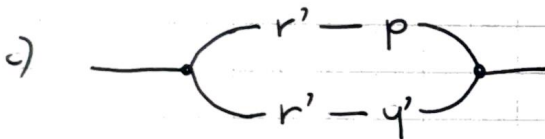

$$\begin{aligned}
 u) b) & (qr + p)(p'q' + r') + p'q'r' \\
 &= qr p'q' + qrr' + pp'q' + pr' + p'q'r' \\
 &= pr' + p'q'r' \\
 &= r'(p + p'q') \\
 &= r'(p + q') \\
 &= r'p + r'q'
 \end{aligned}$$



2.

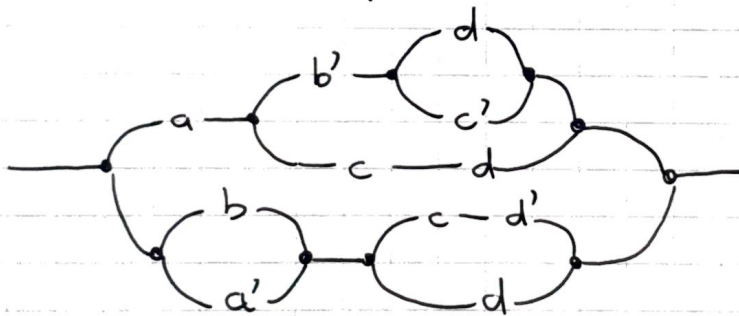

$$\begin{aligned}
 a) & ((d + c')b' + cd)a + (b + a')(cd' + d) \\
 &= (b'd + b'c' + cd)a + (b + a')(c + d) \\
 &= ab'd + ab'c' + acd + bc + bd + a'c + a'd \\
 &= d(ab' + b) + ab'c' + acd + bc + a'c + a'd \\
 &= da + db + ab'c' + acd + bc + a'c + a'd \\
 &= da + db + ab'c' + bc + a'c + a'd \\
 &= d + db + ab'c' + bc + a'c \\
 &= d + bc + ca' + ab'c'
 \end{aligned}$$

a	b	c	d
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

b)

a	b	c	d	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

3 a)

 \Rightarrow ~~$(a+b+c+d)$~~ POS:


$$(a+b+c+d)(a+b'+c+d)(a'+b+c'+d)(a'+b'+c+d)$$

b)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	1	1	0

$$\text{SOP: } ABC'C' + A'C + D + BC$$

c)

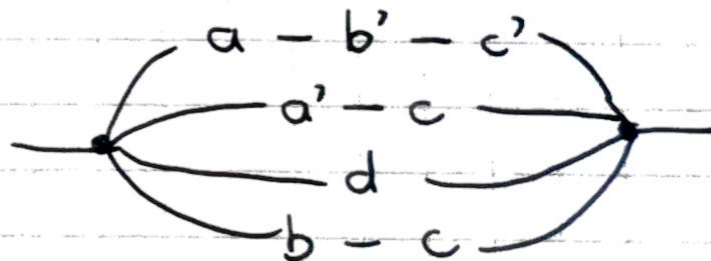

4a)

C \ AB	00	01	11	10
	0	1	1	1
0	1	0	1	1
1	1	0	0	1

SOP:
 $A'B' + AC' + AB'$
 $= B' + AC'$


b) POS: $(A' + B')(B' + C')$

c) If the combination ABC is not realistic & the truth table only has ABC, SOP & POS would be 0, since there ~~are~~ nothing else to consider.

5.

CD \ AB	00	01	11	10
	0	1	1	0
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

a) SOP: $B + D$

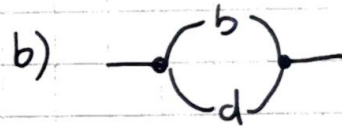

6

c	p	v	01	02	L
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

$$\begin{aligned}
 & (pc' + cv')(pv' + vc') \\
 &= pc'pv' + pc'vc' + cv'pv' + cv'vc' \\
 &= pc'v' + pvc' + cpv' + 0 \\
 &= pc' + cpv' \\
 &= pc' + pv' \\
 &= p(c' + v')
 \end{aligned}$$

